

011192118

A

Tawhidul Islam Phy

Ans to the qn no:1

(i)

$$C_1 = 10 \text{ MF}$$

$$C_2 = 5 \text{ MF}$$

$$(C_1 || C_2)$$

$$C_{123} = (C_1 || C_2) + C_3$$

$$= (10 + 5) + C_3$$

$$= 15 + C_3$$

$$15 + C_3 \text{ in series. } C_3 = 2.5 \text{ MF}$$

$$= \left(\frac{1}{15} + \frac{1}{2.5} \right)^{-1}$$

$$= 2.143 \text{ MF}$$

Ans

(ii)

$$\begin{aligned} Q_2 &= e v \\ &= (5 \times 10^{-6}) \left(\frac{2.5}{17.5} \times 14.5 \right) \\ &= 1.036 \times 10^{-5} \text{ MC} \\ &\quad \underline{\text{Ans}} \end{aligned}$$

$$q_2 = C_2 V$$


$$= (5 \times 10^{-6}) \times (14.5)$$

$$= 7.25 \times 10^{-5} \text{ mC}$$

Ans.

Qn 4

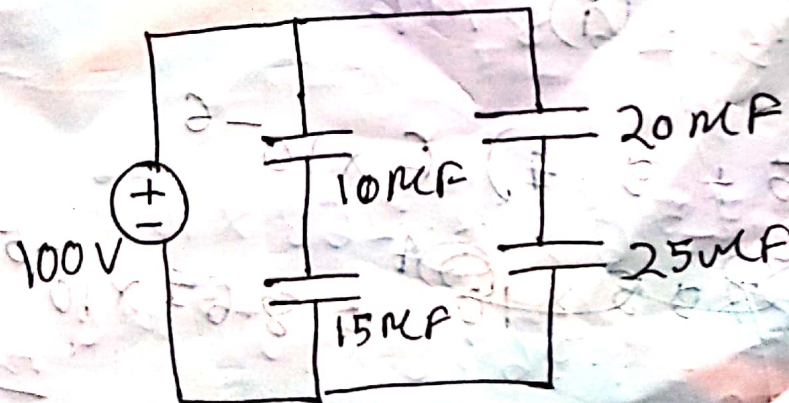$V = 100 \text{ V}$, $C_1 = 10 \mu\text{F}$, $C_2 = 15 \mu\text{F}$,
 $C_3 = 20 \mu\text{F}$, $C_4 = 25 \mu\text{F}$



$$C_{eq} = \frac{10 \times 15}{10 + 15} + \frac{20 \times 25}{20 + 25}$$

$$= 17.11 \mu\text{F}$$

Ans

Qn2

$$C_1 = 2.55 \text{ mF}$$

$$V_0 = 6.30 \text{ mV}$$

$$V = 3.79 \text{ mV}$$

$$V_2 = V_0 - V$$

$$= 6.30 - 3.79$$

$$= 2.5 \text{ mV}$$

C_1 transfer fully into C_2

$$Q_1 = C_1 V_0$$

$$= 2.55 \times 6.30$$

$$= 22.365 \text{ mV}$$

$$C_2 = \frac{Q_1}{V_2}$$

$$= \frac{22.365}{2.51} = 8.910 \text{ mF}$$

Ans

Qnn 3 (i)

(i) iare b e p r o n e

Potential Energy

$$q = 1.25 \text{ pC}$$

$$U = \frac{1}{2} \times \frac{q^2}{C}$$

$$D = 15.85 \text{ cm} \\ = (15.85 \times 10^{-2}) \text{ m}$$

$$= \frac{1}{2} \times \frac{(1.25 \times 10^{-12})^2}{4 \pi \epsilon_0 \frac{D}{2}}$$

$$= \frac{1}{2} \times \frac{(1.25 \times 10^{-12})^2}{4 \pi (8.85 \times 10^{-12}) \times \frac{15.85 \times 10^{-2}}{2}}$$

$$= 8.86 \times 10^{-14} \text{ J}$$

Ans

(i) find

energy density

$$U = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2$$

$$= \frac{1}{2} \epsilon_0 \left(\frac{Q}{4\pi\epsilon_0 \frac{D}{2}} \right)^2$$

$$= \frac{1}{2} \left(\frac{8.85 \times 10^{-12}}{15.85 \times 10^{-2}} \right)^2$$

$$= \frac{1}{2} \left(\frac{8.85 \times 10^{-12}}{15.85 \times 10^{-2}} \right)^2$$

$$= 1.09 \times 10^{-17} \text{ J m}^{-3}$$

Ans.

Qnn 5.

$$V = 6V, C_1 = 5\mu F, C_2 = 9.4\mu F$$

(i)

$$\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{C} = \frac{1}{5} + \frac{1}{9.4}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{C} = 0.306$$

$$C = 3.268\mu F$$

$$\therefore Q = VC = 6 \times 3.268 \times 10^{-6}$$

$$= 1.9608 \times 10^{-5} \mu C \quad \underline{A_2}$$

(ii) 2 marks

$$F = \frac{Q^2}{2C}$$

$$= \frac{(1.9608 \times 10^{-5})^2}{2 \times 3.268}$$

$$= 5.8824 \times 10^{-11} \text{ J} \quad \underline{\text{Ans}}$$